


Last Name: TANG

First Name: SIWEI

Student #: 1004024548

Part I:  $f = xs' + ys$

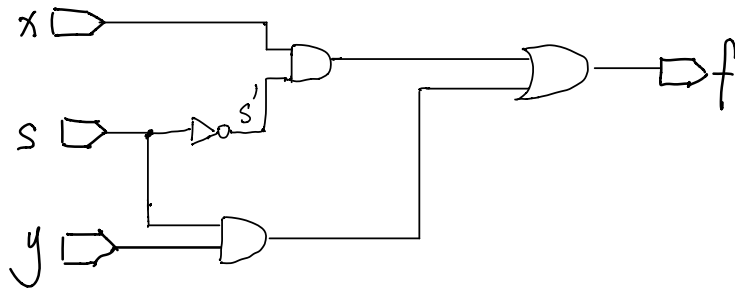1. Draw the gate diagram, use only AND, OR and NOT gates.




2. Write Truth table

x	y	s	s'	$xs'$	$ys$	f
0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	0	1
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1

Part II  $f = (a+b)' + cb'$

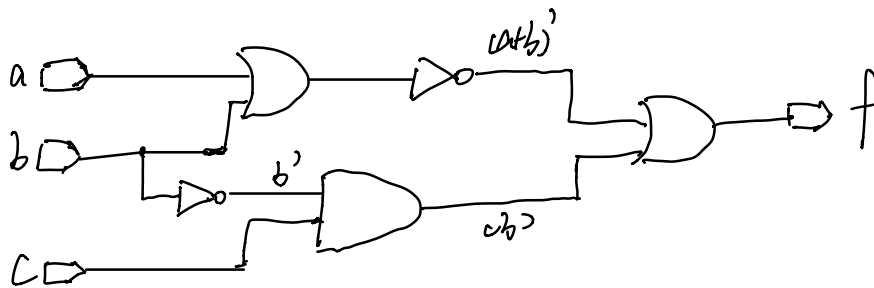1. Draw the gate diagram, use AND, OR and NOT gate.




2. Write Truth Table

a	b	c	b'	(a+b)'	cb'	f
0	0	0	1	1	0	1
0	0	1	0	1	1	1
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0

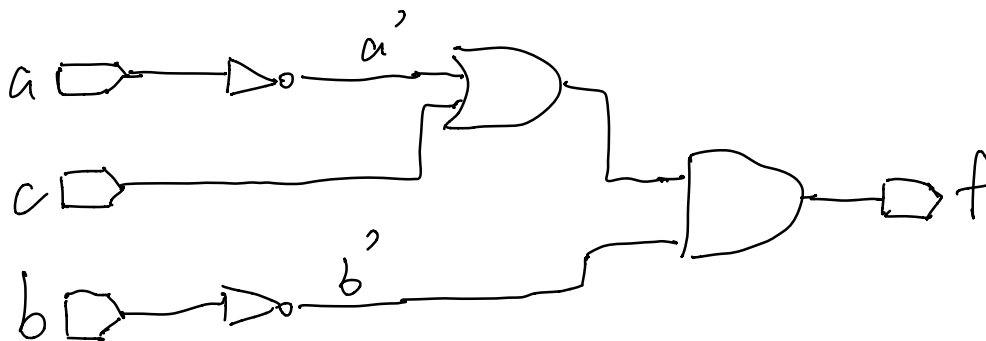3. Simplify the Boolean expression

Draw gate diagram and write Truth table  
 Yes.  $f = (a+b)' + cb' = a' \cdot b' + cb'$  (by DeMorgan's law)  
 $= b'(a' + c)$  (by Distributive law)



a	b	c	a'	b'	(a' + c)	f
0	0	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0